
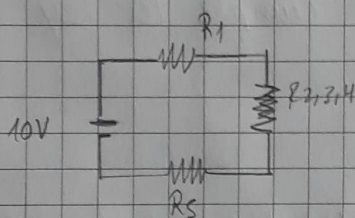

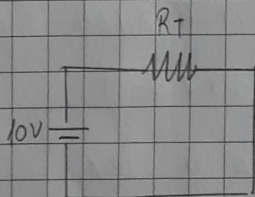
$$\begin{aligned} R_{3-4} &= R_3 + R_4 \\ &= 2,2 \text{ k}\Omega + 2,2 \text{ k}\Omega \\ &= 4,4 \text{ k}\Omega // \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{2,3,4}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{3,4}} \\ R_{2,3,4} &= \frac{R_2 \cdot R_{3,4}}{R_{3,4} + R_2} \\ &= \frac{3,9 \cdot 4,4}{4,4 + 3,9} \text{ k}\Omega \\ &= 2,0674 \text{ k}\Omega // \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} R_T &= R_1 + R_{2,3,4} + R_5 \\ &= 1 \text{ k}\Omega + 2,0674 + 1,8 \text{ k}\Omega \\ &= 4,8674 \text{ k}\Omega // \end{aligned}$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{10 \text{ V}}{4,86 \text{ k}\Omega} = 2,055 \text{ mA} //$$

$$I_T = I_1 = I_5 = I_{2,3,4} = 2,055 \text{ mA} //$$

$$\begin{aligned} V_1 &= I_1 \cdot R_1 \\ &= 2,055 \cdot 1 \\ &= 2,055 \text{ V} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_5 &= I_5 \cdot R_5 \\ &= 2,055 \cdot 1,8 \\ &= 3,698 \text{ V} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{2,3,4} &= I_{2,3,4} \cdot R_{2,3,4} \\ &= 2,055 \cdot 2,0674 \\ &= 4,248 \text{ V} // \end{aligned}$$

$$V_{2,3,4} = V_{3,4} = V_2 = 4,248 \text{ V} //$$

$$I_{3,4} = \frac{V_{3,4}}{R_{3,4}} = \frac{4,248 \text{ V}}{4,4 \text{ k}\Omega} = 0,965 \text{ mA} //$$


$$I_{3,4} = I_3 = I_4 = 0,965 \text{ mA} //$$

$$\begin{aligned} V_3 &= I_3 \cdot R_3 \\ &= 0,965 \cdot 2,2 \\ &= 2,124 \text{ V} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_4 &= I_4 \cdot R_4 \\ &= 0,965 \cdot 2,2 \\ &= 2,124 \text{ V} // \end{aligned}$$

Ley de Kirchhoff de Voltaje:

Trayectoria 1 (Malla 1):

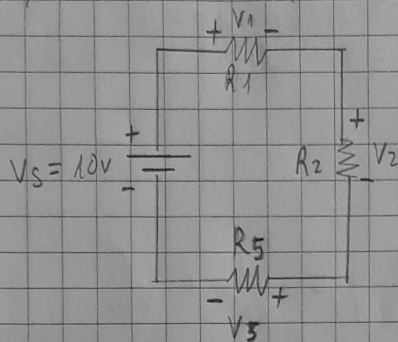


$$V_S + V_1 + V_2 + V_5 = 0$$

$$10 \text{ V} - 2,055 \text{ V} - 4,248 - 3,698 = 0$$

$$- 0,001 \approx 0 //$$

Se cumple la ley

Trayectoria 2 (Malla 2):

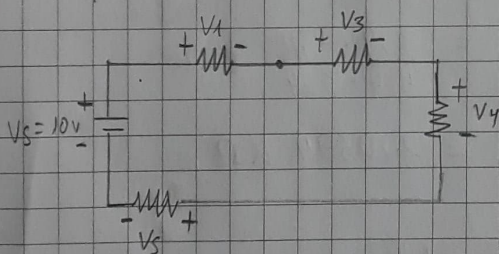


$$V_S + V_1 + V_3 + V_4 + V_5 = 0$$

$$10 \text{ V} - 2,055 - 2,124 - 2,124 - 3,698 = 0$$

$$- 0,001 \approx 0 //$$

Se cumple la ley

Trayectoria 3 (Malla 3):

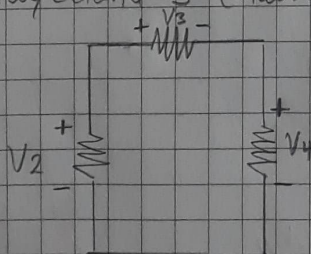

$$V_2 + V_3 + V_4 = 0$$

$$4,248 - 2,124 - 2,124 = 0$$

$$0 = 0 //$$

Se cumple la ley